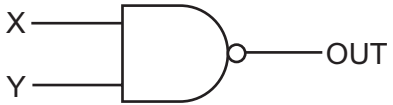
34 What is the truth table for the logic gate shown by the symbol?



A

X	Y	OUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

B

X	Y	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

C

X	Y	OUT
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

D

X	Y	OUT
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0